
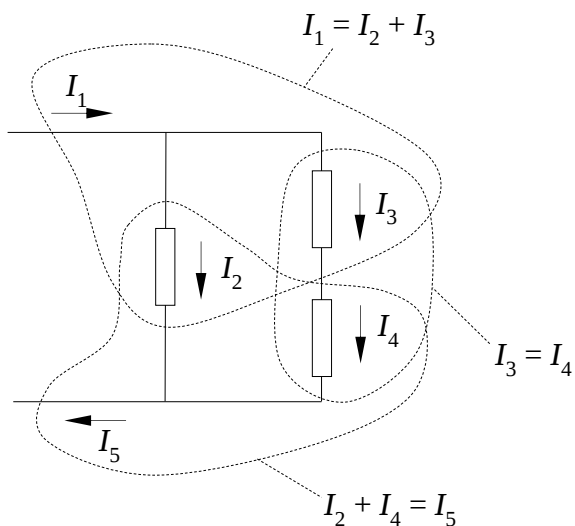


第 19 課：基爾霍夫定理

基爾霍夫第一定理

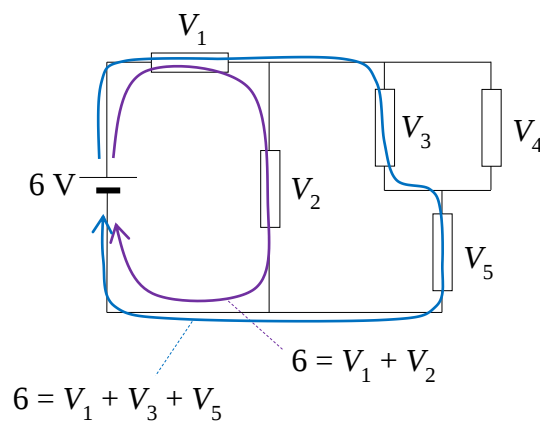


基爾霍夫第二定理




1. 求下列各圖中未知的電流。


(a)

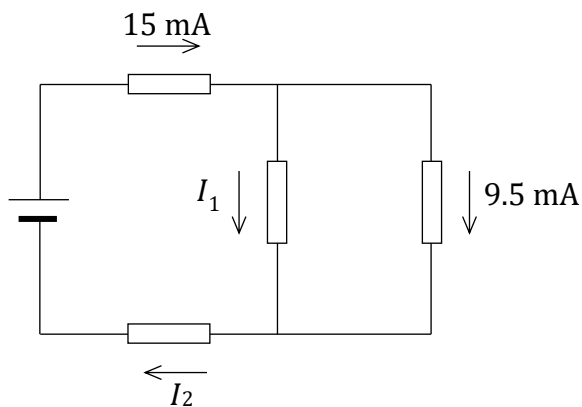


(b)

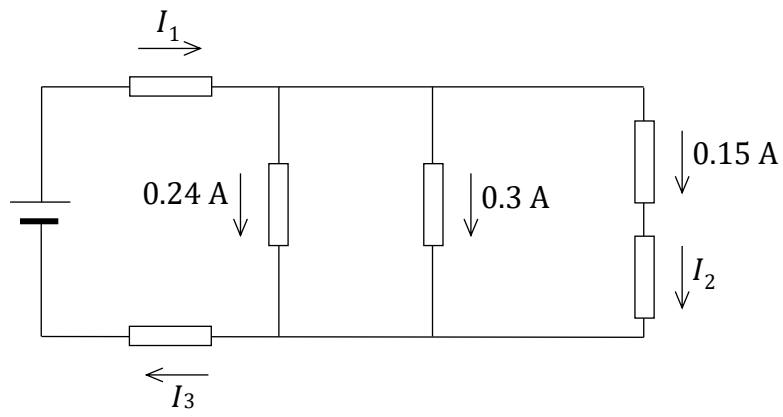

(c)

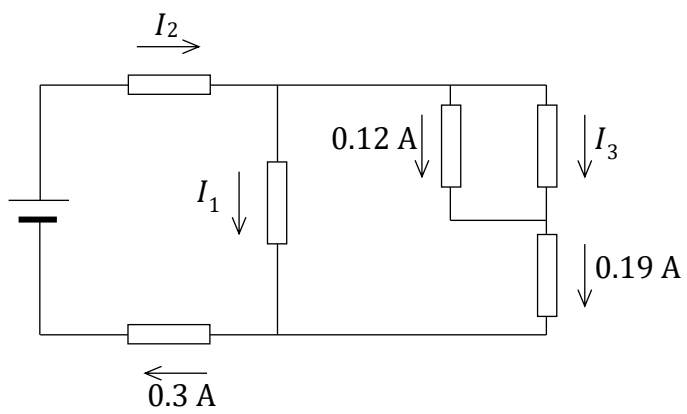


(d)

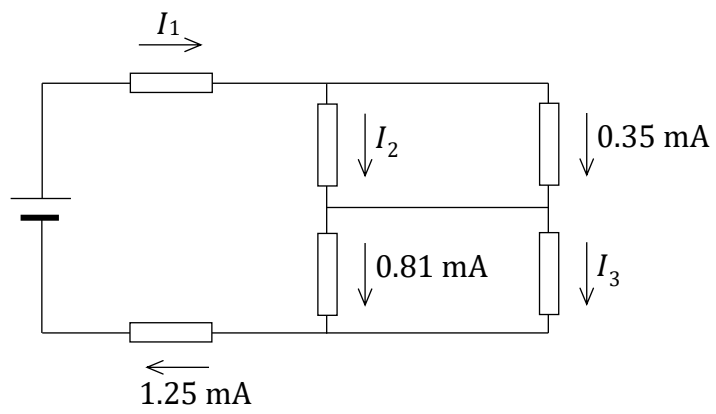


2. 求下列各圖中未知的電壓。


(a)

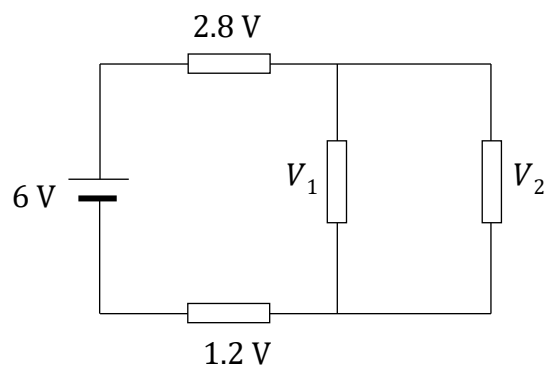

(b)

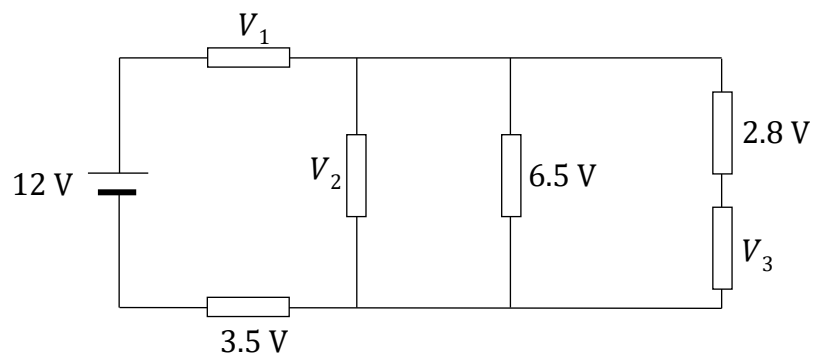

(c)

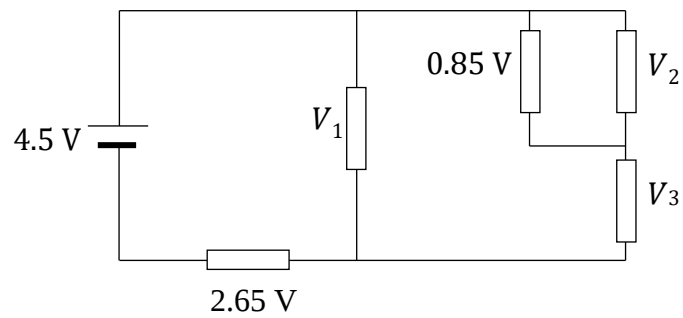

(d)

